

Revisão da linguagem VHDL (Vivado)

Bancadas de teste VHDL

Kit Digilent Nexys-4 – E/S básica

AULA 2

IOUL IIA SKL I AROVA

VHDL

V circuitos integrados de alta velocidade H hardware D descrição eu idioma (IEEE std 1076)

- Modelagem, simulação e síntese de sistemas digitais
- Permite descrever o comportamento e a estrutura do hardware digital

A síntese do Vivado suporta um subconjunto sintetizável de:

- VHDL: Padrão IEEE para linguagem VHDL (IEEE Std 1076-2002)
- VHDL 2008
- ...

Tipos de dados VHDL suportados

- Tipos enumerados predefinidos
 - bit (padrão)
 - booleano (padrão)
 - std_logic (std_logic_1164)
 - ('U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', '-')
- Tipos enumerados definidos pelo usuário
 - **tipo**ESTADOSé(INICIAR, OCIOSO, EXECUTAR);
- Tipos de vetores de bits
 - std_logic_vector (std_logic_1164)
- Tipos sobrecarregados
 - não assinado (numeric_std)
 - assinado (numérico_std)
- Tipos inteiros (32 bits por padrão)
- Tipos de array multidimensionais (sem restrição, mas limite a 3)
- Tipos de registro

Estrutura do código VHDL

```
bibliotecaIEEE;  
usarIEEE.STD_LOGIC_1164.todos;
```

Inclusão de **bibliotecas**

entidade ??? é

```
porta(sel      :em      std_logic;  
        entrada0:em      std_logic;  
        entrada1:em      std_logic;  
        mOut:forstd_logic); fim???
```

Entidade-definição de interface do módulo

O VHDL diferencia maiúsculas de minúsculas?

Os identificadores estão sujeitos a certas restrições

arquitetura Equações de ??? é

```
sinals_and0Out, s_and1Out: std_logic;
```

Sinal e constante
declarações

começar

```
s_and0Out <= não sele entrada0; s_and1Out  
<=          sele entrada1;  
mOut      <= s_and0Out ou s_and1Out;  
fimEquações;
```

Arquitetura-definição de implementação do módulo

Módulo VHDL? Hardware inferido?

entidade???é

```

    porta(habilitar :em std_logic;
          entradas :em std_logic_vector (1até0);
          saídas:forstd_logic_vector (3até0)); fim???;
  
```

arquiteturaComportamentalde???é

começar

```

    processo(habilitar, entradas)
  
```

```

    começar
  
```

```

    se(ativar = '0')então
      saídas <= "0000";
  
```

```

    outro
  
```

```

    se(entradas = "00") Elif(entradas = "01")então
      saídas <= "0001";
    "01")então Elif(entradas = "10")
      saídas <= "0010";
    então mais
      saídas <= "0100";
    saídas <= "1000";
  
```

```

    fim se;
  
```

```


    fim se;
  
```

```

    fim do processo;
  
```

```

    fim Comportamental;
  
```

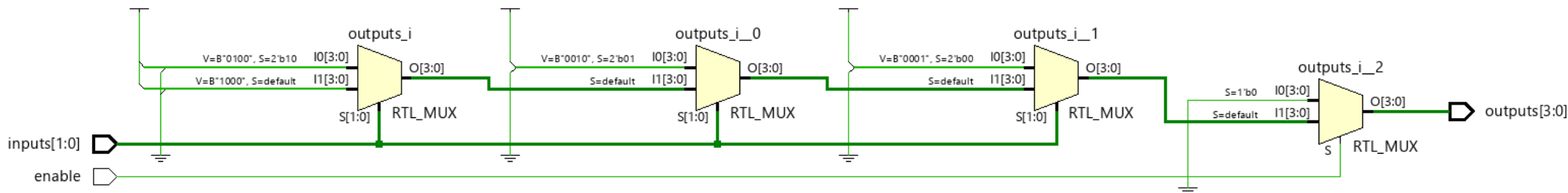

Módulo VHDL? Hardware inferido?

entidade???é

```

    porta(habilitar :em std_logic;
          entradas  :em std_logic_vector (1até0);
          saídas:forstd_logic_vector (3até0)); fim???;
  
```

arquiteturaComportamentalde???é

começar

```

    processo(habilitar, entradas)
  
```

```

    começar
  
```

```

    se(ativar = '0')entãosaídas <= (outros=> '0'); outro
  
```

```

    caso(entradas) é
  
```

```

        quando"00" => saídas <= x"1"; =>
  
```

```

        quando"01" saídas <= x"2"; => saídas
  
```

```

        quando"10" <= x"4";
  
```

```

        quando outros=>saídas <= x"8";
  
```

```

    fim caso;
  
```

```


    fim se;
  
```

```

    fim processo;
  
```

```

    fim Comportamental;
  
```

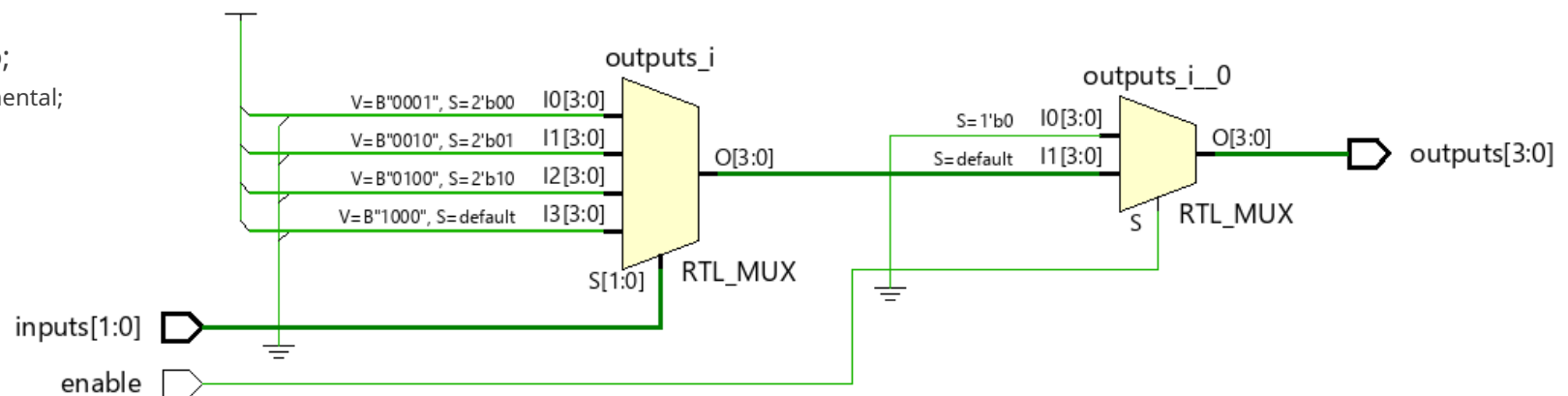

Módulo VHDL? Hardware inferido?

entidade???é

```
porta (redefinir      :em      std_logic;  
      clique          :em      std_logic;  
      habilitar       :em      std_logic;  
      dadosIn         :em      std_logic;  
      saída de dados:forstd_logic); fim
```

???

arquiteturaComportamental1de???é
começar

```
processo(reiniciar,clk)  
começar  
  se(redefinir = '1')então  
    dataOut <= '0';  
  Elif(borda_crescente(clk))então  
    se(habilitar = '1')então  
      dataOut <= dataIn;  
    fim se;  
  fim se;  
fim do processo;  
fimComportamental1;
```

arquiteturaComportamental2de???é
começar

```
processo(clk)  
começar  
  se(borda_crescente(clk))então  
    se(redefinir = '1')então  
      dataOut <= '0';  
    Elif(habilitar = '1')então  
      dataOut <= dataIn;  
    fim se;  
  fim se;  
fim do processo;  
fimComportamental2;
```



Módulo VHDL?

entidade???

```
genérico(N      : positivo := 8); :  
porta(reiniciar em std_logic;  
      clique    : em std_logic;  
      habilitar  : em std_logic;  
      dadosIn   : em std_logic_vector((N-1) até 0);  
      saída de dados:forstd_logic_vector((N-1)até0)); fim???
```

arquiteturaComportamentalde???

começar

processo(clk)

começar

se(borda_crescente(clk))então

se(redefinir = '1')então

dataOut <= (outros mais(=> '0'));

habilitar = '1')então


dataOut <= dataIn;

fim se;

fim se;

fim do processo;

fimComportamental;

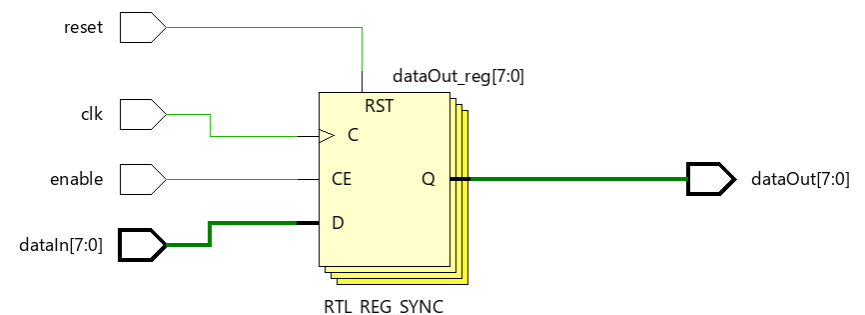

Módulo VHDL? Hardware inferido?

```

entidade??? é
  porta(clk      : em std_logic;
        carregarEn : em std_logic;
        dadosIn   : em std_logic_vector(7 até 0);
        dirEsquerda : em std_logic;
        saída de dados : forstd_logic_vector(7até0));

fim???;
  
```

arquiteturaComportamental**de**???**é**
 sinalregistro_s: std_logic_vector(7**até**0); **começar**

```

processo(clk)
começar
  se(borda_crescente(clk))então
    se(carregarEn = '1')então
      s_register <= dataIn;
    Elif(dirEsquerda = '1')então
      s_register <= s_register(6até0) & '0'; outro

      s_register <= '0' & s_register(7até1); fim se;
  
```

```


fim se;
fim do processo;
  
```

```

dataOut <= s_register;
  
```

```

fimComportamental;
  
```

 

Hardware inferido?

entidade???é

```
Porta(clique      :emSTD_LOGIC;
      pecado      :emSTD_LOGIC;
      s_out1:foraSTD_LOGIC; s_out2:
      foraSTD_LOGIC);
```

fim???

arquiteturaComportamentalde???é

```
    sinais_sig1, s_sig2: std_logic; começar
```

processo(clk)

começar

```
    se(borda_crescente(clk))então
```

```
        s_sig1 <= s_in;
```

```
        s_sig2 <= s_sig1;
```


```
    fim se;
```

```
fim do processo;
```

```
    s_out1 <= s_sig1;
```

```
    s_out2 <= s_sig2;
```

```
fimComportamental;
```

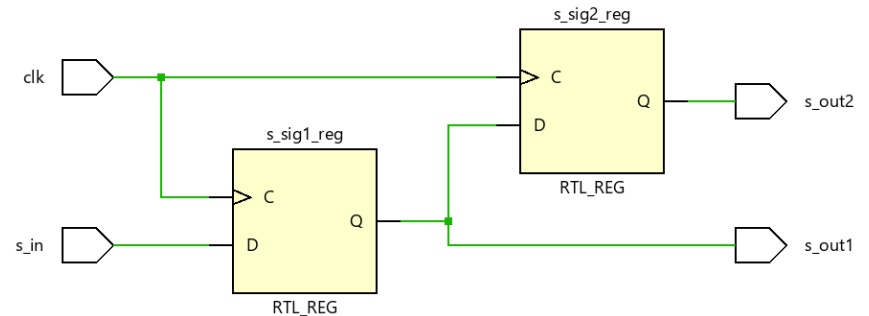

processo(clk)

começar

```
    se(borda_crescente(clk))então
```

```
        s_sig2 <= s_sig1;
```

```
        s_sig1 <= s_in;
```

```
    fim se;
```

```
fim do processo;
```

Módulo VHDL? Hardware inferido?

entidade???é

```
genérico(K : positivo := 4); :em
porta(reiniciar : std_logic;
      clicar em : em : std_logic;
      clkOut:forstd_logic); fim???
```

arquiteturaComportamentalde???é

sinalconrador_s: naturais; começar

processo(clicar em)

começar

seborde_crescente(clicar em)então

se((redefinir = '1')ou(s_conrador = K-1))então

clkOut <= '0';

s_counter <= 0;

outro

se(s_conrador = K/2 - 1)então

clkOut <= '1';

fim se;

s_counter <= s_counter + 1; fim se;

fim se;

fim do processo;

fimComportamental;

Divisor de relógio

Contador de corrida livre Módulo K

clkOut <= '1' no "meio" da contagem

clkOut <= '0' no final da contagem

Supondo

$f_{\text{clicar em}} = 50\text{MHz}$

K=10

$f_{\text{clkOut}}?$


Ciclo de trabalho?

K=5

$f_{\text{clkOut}}?$

Ciclo de trabalho?

Name	Value
reset	0
clkIn	0
clkOut	0
s_counter	0
K	5

 

Declarações Simultâneas

- Instruções simultâneas definem uma lógica que é inerentemente paralela.
- As declarações simultâneas são avaliadas independentemente da ordem em que aparecem.
- Os sinais passam valores entre instruções simultâneas, da mesma forma que os fios conectam componentes em um esquema.
- As declarações simultâneas incluem:
 - Atribuições de sinais (simples, selecionados e condicionais)
 - Declarações de processo
 - Instanciações de componentes
 - Gerar declarações
 - Chamadas de procedimentos e funções

Atribuições de Sinais

- Atribuição de sinal simples:

```
uma <= bec;
```

- Atribuição de sinal condicional:

```
fora <= entrada1 quandos = '0'outroem 2;
```

- Atribuição de sinal selecionada:

```
comentradasseleccionesaídas <=
```

```
  x"1"quando"00",x"2"
```

```
  quando"01",x"4"
```

```
  quando"10",x"8"
```

```
  quando outros;
```

Declarações de Processo

Um processo inclui **declarações sequenciais**, assim chamados porque são executados em sequência.

A declaração do processo inclui uma **lista de sensibilidade**-uma lista de sinais aos quais o processo é sensível. Quando qualquer um desses sinais muda de valor, o processo retoma e executa as instruções sequenciais.

Depois de executar a última instrução, o processo é suspenso novamente. Os valores dos sinais em um processo são atualizados quando o processo é suspenso.

Declarações sequenciais:

- declarações if
- atribuições condicionais (VHDL-2008)
- declarações de caso
- tarefas selecionadas (VHDL-2008)
- ...


Modelo de processo VHDL típico para um componente combinacional

processo(<todas as entradas>)

começar

<atribuições a sinais/portas – as saídas devem ser especificadas para todas as combinações de sinais de entrada – mesmo que não se importe (para evite travas)>

fim processo;

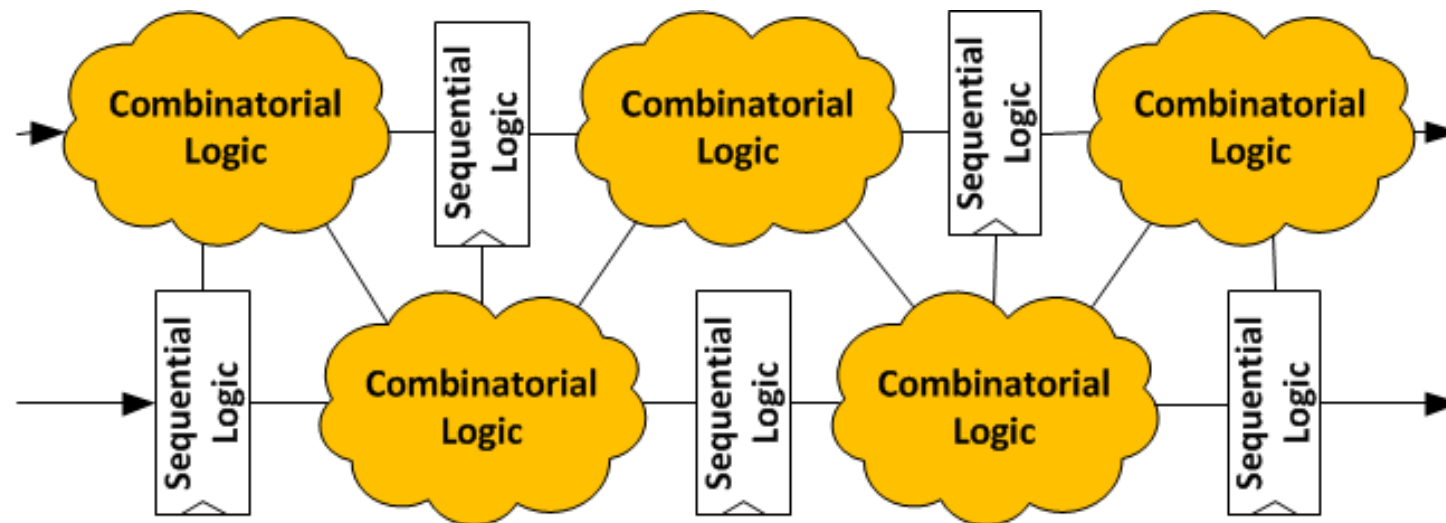

Modelo de processo VHDL típico para um componente sequencial

processo(<configurações/redefinições de relógio e assíncronas>)

começar


<teste de sinais assíncronos>

<atribuições assíncronas> <teste
de clock ativo>

<teste de sinais síncronos>

<tarefas síncronas> **fim do**

processo;

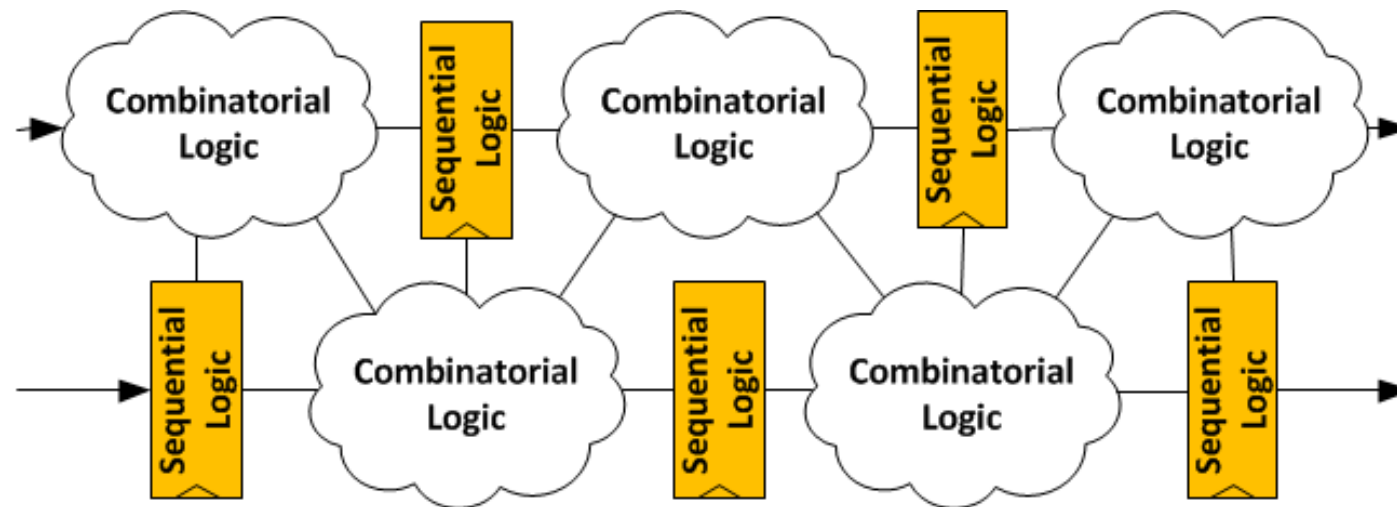

Componentes

Você sabe escrever declarações de entidades e corpos de arquitetura que descrevem a estrutura de um sistema.

Dentro de um corpo de arquitetura, podemos escrever instruções de instanciação de entidade que descrevem instâncias de uma entidade e conectam sinais às portas das instâncias.

```
bit0:entidadetrabalho.d_ff(básico)  
      mapa do porto(d0, int_clk, q0);
```

Esta abordagem simples para construir um design hierárquico funciona bem se conhecermos antecipadamente todos os detalhes das entidades que queremos utilizar.

No entanto, nem sempre é esse o caso, especialmente num grande projeto de design.

Os componentes são uma forma alternativa de descrever a estrutura hierárquica de um projeto que proporciona significativamente mais flexibilidade ao custo de um pouco mais de esforço no gerenciamento do projeto.

Componentes

```
16 Entity tutorial_tb Is
17 end tutorial_tb;
18
19 Architecture behavior of tutorial_tb Is
20
21     Component tutorial
22     port (
23         sw : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
24         led : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
25     );
26     End Component;
27
28     Signal switch : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := X"00";
29     Signal led_out : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := X"00";
30     Signal led_exp_out : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := X"00";
31
32     Signal count_int_2 : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := X"00";
33
34     procedure expected_led (...
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 begin
51     uut: tutorial PORT MAP (
52         sw => switch,
53         led => led_out
54     );
```

Declaração de componente:
especifica a interface externa
ao componente em termos de
constantes genéricas e portas

Instanciação de componentes:
especifica um uso do
módulo em um design

Gerar declarações

Gerar declaração é uma declaração concorrente contendo outras declarações concorrentes que devem ser **replicado** durante a elaboração de um projeto.

entidade??? é

```
    porta(código_in      :emSTD_LOGIC_VECTOR (3até0); :em
          pt              STD_LOGIC;
          código_out:foraSTD_LOGIC_VECTOR (15até0));
```

fim???;

arquitetura Comportamental **de???** é

começar

```
ger_out:para eu em código_out'geração de intervalo
    code_out(i) <= pt quando (i = to_integer(unsigned(code_in)))
        outro'0';
```

final gerar;

fim Comportamental;

Erros típicos de especificação

Quando o valor de um sinal/porta não é especificado para uma ou mais combinações de entrada, a ferramenta de síntese infere um elemento de memória para esse sinal/porta (por quê?):

- Chinelo de dedo
- Robusto

Esta situação pode ser absolutamente aceitável (para circuitos sequenciais) ou indesejável (para circuitos combinacionais).

Erros típicos de especificação

processo(habilitar, dataIn)

começar

se(habilitar = '1')**então**

dataOut <= dataIn;

fim se;

fim do processo;

Sequencial (trava)

processo(clk)

começar

se(clk'evento eclk = '1')**então**

dataOut <= dataIn;

fim se;

fim do processo;

Sequencial (flip-flop)

processo(decodificação)

começar

se(decodificaçãoIn(1) = '1')**então**

validOut <= '1';

encodOut <= "1";

Elif(decodificação(0) = '1')**então**

validOut <= '1';

encodOut <= "0";

outro

validOut <= '0';

~~encodOut <= "0";~~

fim se;

fim do processo;

Combinacional (codificador de prioridade 2:1) Se a linha **encodOut** <= "0" é removido, o sinal **encodOut** não está especificado para **decodificaçãoIn** = "00", levando as ferramentas a inferir uma trava para este sinal!

Múltiplas atribuições a um sinal

Se múltiplas atribuições forem feitas a um sinal em um processo , segundo a semântica do VHDL, prevalece a última.

Esta facilidade permite tornar o código mais compacto.

```
processo(decodificação)
começar
    validOut <= '1';
    se(decodificaçãoIn(1) = '1')então
        encodOut <= "1";
    Elif(decodificação(0) = '1')então
        encodOut <= "0";
    outro
        validOut <= '0';
        encodOut <= "-";
    fim se;
fim do processo;
```

No entanto, apenas uma instrução simultânea pode controlar um sinal (exceção: sinais multi-driver de três estados).

Simulação em VHDL - Testbenches

MÓDULOS COMBINACIONAIS

Entidade sem portas

Arquitetura:

- Declaração da UUT (**Unidade em teste**) na parte declarativa da arquitetura
- Declaração de sinais a serem conectados às portas UUT na parte declarativa da arquitetura
- Instanciação de UUT no corpo da arquitetura
- Definindo um processo gerando os vetores de simulação ao longo do tempo
 - Em sistemas mais complexos, mais de um processo pode ser utilizado para esse fim

MÓDULOS SEQUENCIAIS

Entidade sem portas

Arquitetura:

- Declaração da UUT (**Unidade em teste**) na parte declarativa da arquitetura
- Declaração de sinais a serem conectados às portas UUT na parte declarativa da arquitetura
- Instanciação de UUT no corpo da arquitetura
- **Definindo um processo para gerar o sinal de clock**
- Definindo um processo para aplicar os vetores de simulação ao longo do tempo
 - Em sistemas mais complexos, mais de um processo pode ser utilizado para esse fim

Exemplo de banco de testes VHDL (CS)

```


biblioteca IEEE;
usar IEEE.STD_LOGIC_1164.TODOS;
usar IEEE.NUMERIC_STD.TODOS;

```

```

entidadetutorial_tbé
fimtutorial_tb;

```

 

```

arquitetura comportamentodetutorial_tbé

```

```

    componentetutorial

```

```

    porta(
        sw:emSTD_LOGIC_VECTOR(7até0); liderado :fora
        STD_LOGIC_VECTOR(7até0));

```

```

    componente final;

```

```

    sinalinterruptor: STD_LOGIC_VECTOR(7até0) :=X"00"; sinalled_out :
    STD_LOGIC_VECTOR(7até0) :=X"00"; sinalcontagem_int_2: não assinado (7
    até0) :=X"00";

```

```

começar

```

```

    fora: tutorialMAPA DO PORTO(sw      => mudar,
                                liderado => led_out);

```

```

    processo_comb:processo

```

```

    começar

```

```

        Esperar por50ns;

```

```

        mudar <= std_logic_vector(count_int_2); Esperar por
        10ns;

```

```

        contagem_int_2 <= contagem_int_2 + x"02";

```

```

    fim do processo;

```

```

fim  comportamento;

```


Exemplo de banco de testes VHDL (SS)

entidade BinUDCntEnRst8Tbeu
envio BinUDCntEnRst8Tb;

arquitetura Estímulo **de** BinUDCntEnRst8Tb é
signals reset, s_clk : std_logic;
signals enable, s_upDown_n: std_logic; **signals** cntOut:
 std_logic_vector(3**até**0);

<Declaração do componente BinUDCntEnRst4>

começar

uut: BinUDCntEnRst4

mapa do porto(reiniciar => s_reset,
 clique => s_clk,
 habilitar => s_enable,
 upDown_n => s_upDown_n,
 cntOut => s_cntOut);

relógio_proc:processo

começar

s_clk <= '0'; **Esperar por** 100ns; s_clk <= '1'; **Esperar por** 100ns; **fim do processo;**

estímulo_proc:processo

começar

s_reset <= '1';
 s_enable <= '0';

s_upDown_n <= '1';
Esperar por 325ns;

s_reset <= '0';
Esperar por 25ns;


s_enable <= '1';
Esperar por 925ns;
 s_enable <= '0';
Esperar por 375ns;

s_upDown_n <= '0';
 s_enable <= '1';
Esperar por 975ns;

s_enable <= '0';
Esperar por 125ns;


fim do processo;

fim Estímulo;

 

Placa de Desenvolvimento Nexys-4

 - 16 interruptores de usuário
- 16 LEDs de usuário
- 2 LEDs tricolores
- 6 botões
- Oscilador de 100 MHz
- ...



FPGA: xc7a100Tcsg324-1

E/S básica Nexys-4

- 2 LEDs tricolores
- 16 interruptores deslizantes
- 6 botões
- 16 LEDs individuais


Os cinco botões geram uma saída baixa quando estão em repouso e uma saída alta somente quando são pressionados.

O botão vermelho denominado “CPU RESET” gera uma saída alta quando em repouso e uma saída baixa quando pressionado.

O botão CPU RESET destina-se a ser usado em designs Vitis para reiniciar o processador, mas você também pode usá-lo como um botão de uso geral.

Os interruptores deslizantes geram entradas constantes altas ou baixas dependendo de sua posição.

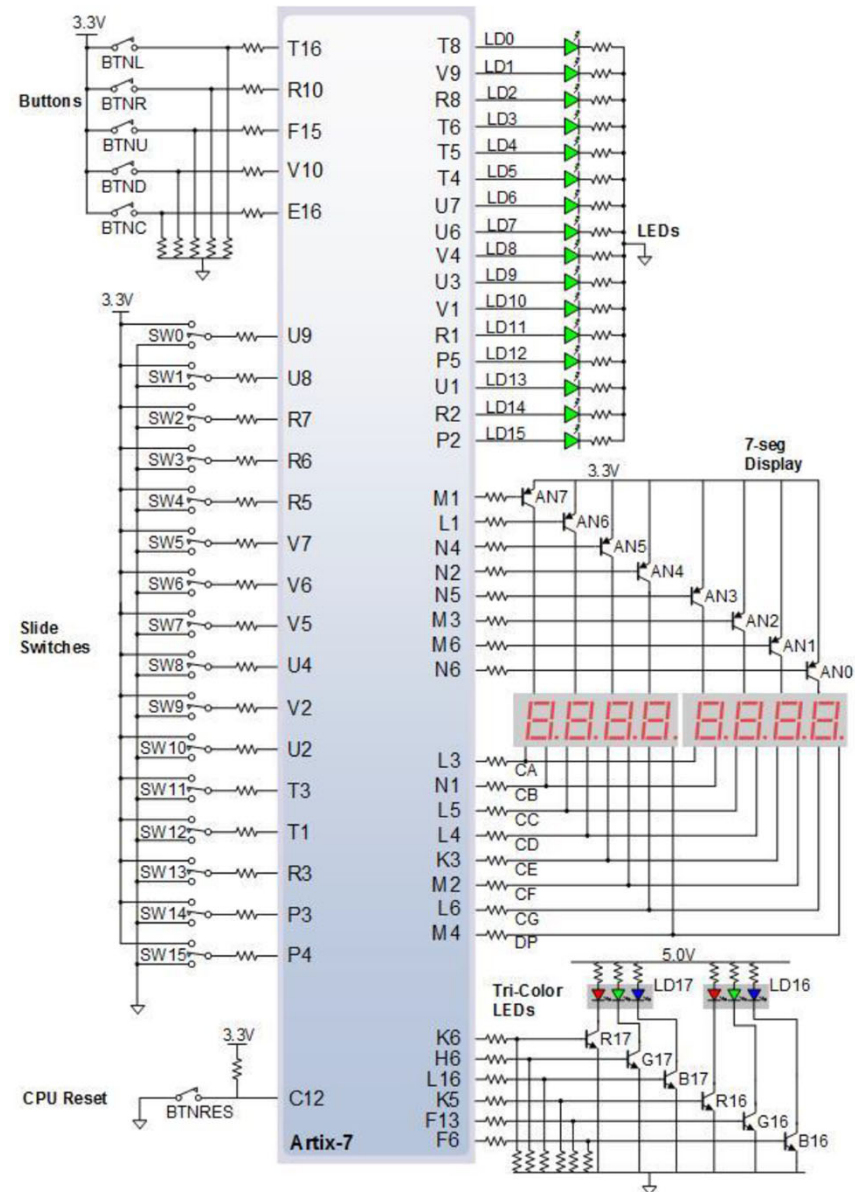Os dezesseis LEDs individuais são conectados por ânodo ao FPGA por meio de resistores de 330 ohms, portanto, eles acenderão quando uma alta tensão lógica for aplicada ao seu respectivo pino de E/S.



LEDs tricolores


Cada LED tricolor possui três sinais de entrada que acionam os cátodos de três LEDs internos menores: um vermelho, um azul e um verde.

Dirigir o sinal correspondente a uma dessas cores para alto iluminará o LED interno.

Os sinais de entrada são acionados pelo FPGA através de um transistor, que inverte os sinais. Portanto, para acender o LED tricolor, os sinais correspondentes precisam ser elevados.

O LED tricolor emitirá uma cor dependente da combinação de LEDs internos que estão sendo iluminados no momento.

 Nota: Conduzir qualquer uma das entradas para uma lógica estável '1' resultará na iluminação do LED em um nível desconfortavelmente brilhante. Você pode evitar isso garantindo que nenhum dos sinais tricolores seja acionado com um ciclo de trabalho superior a 50%.



Oscilador de relógio

A placa Nexys-4 inclui um único **100 MHz** oscilador de cristal.

CDX:

```
# Sinal de relógio
# Banco = 35, Nome do pino = IO_L12P_T1_MRCC_35,
    Nome Sch = CLK100MHZ
set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports clk]
    set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk] create_clock -add -name
    sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports clk]
```

O clock de entrada pode acionar MMCMs ou PLLs para gerar clocks de várias frequências e com relações de fase conhecidas.


Xilinx oferece o núcleo Clocking Wizard IP para ajudar os usuários a gerar os diferentes relógios necessários para um projeto específico.

Artix-7 **blocos de gerenciamento de relógio (CMT)** fornecem funcionalidade de síntese de frequência de clock, enquadramento e filtragem de jitter. CMTs, cada um contendo um **gerenciador de relógio de modo misto (MMCM)** e um **loop de fase bloqueada (PLL)**, residem na coluna CMT próxima à coluna de E/S.

O FPGA xc7a100Tcsg324-1 inclui 6 CMTs.

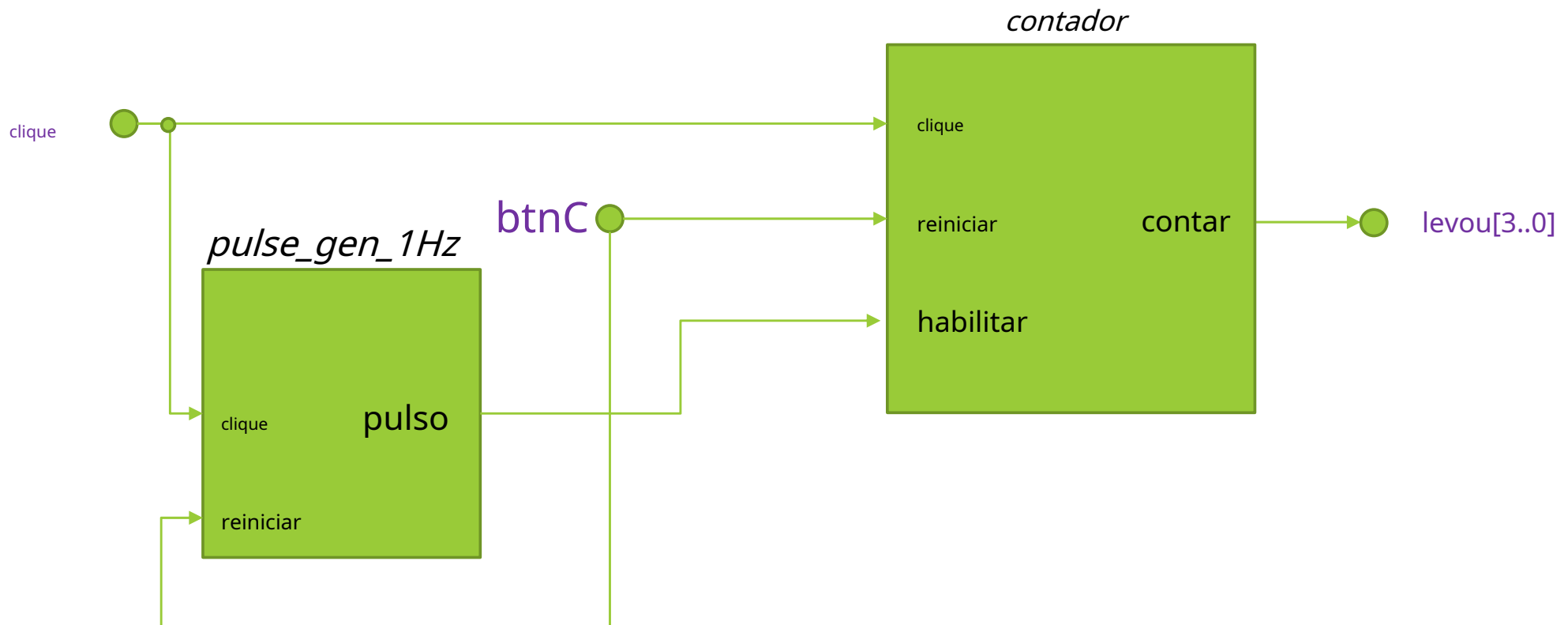Exemplo de projeto

Contador binário up de 4 bits, atualizado com frequência de 1Hz, com exibição do valor da contagem nos LEDs da placa.



Considerações finais

Ao final desta palestra você deverá ser capaz de:

- Registre as construções VHDL sintetizáveis conhecidas
- Escolha o estilo de codificação correto para descrever componentes combinacionais e sequenciais simples
- Identifique instruções VHDL simultâneas
- Declarar e instanciar componentes
- Projetar e usar bancadas de teste VHDL
- Evite erros típicos de codificação VHDL
- Crie, sintetize, implemente, analise e teste projetos VHDL simples para o kit Nexys-4 no Vivado

Pendência:

- Complete os exercícios do laboratório 2 e teste-os no kit Nexys-4