

Projetos de domínio de relógio único

Redefinição e inicialização

Modelando FSMs em VHDL

---

AULA 4

IOUL IIA SKL I AROVA

# Projetos de domínio de relógio único

---


**Adomínio do relógio** é o subconjunto dos componentes do sistema que são sincronizados por um único sinal de clock.

A utilização de dois ou mais domínios de relógio em um sistema é frequentemente necessária, mas pode levar a problemas complexos de temporização.

**Recomendação:** em todos os seus projetos você deve:

- Use apenas o sinal de clock “clk”, ou outro clock derivado dele (usando um divisor de frequência de clock ou um IP de clock).
- Use um único sinal de clock em conjunto com pulsos de habilitação para sincronizar/sequenciar operações mais lentas.
- Todos os componentes são sincronizados pelo mesmo sinal de clock e cada um possui sua(s) própria(s) habilitação(ões).
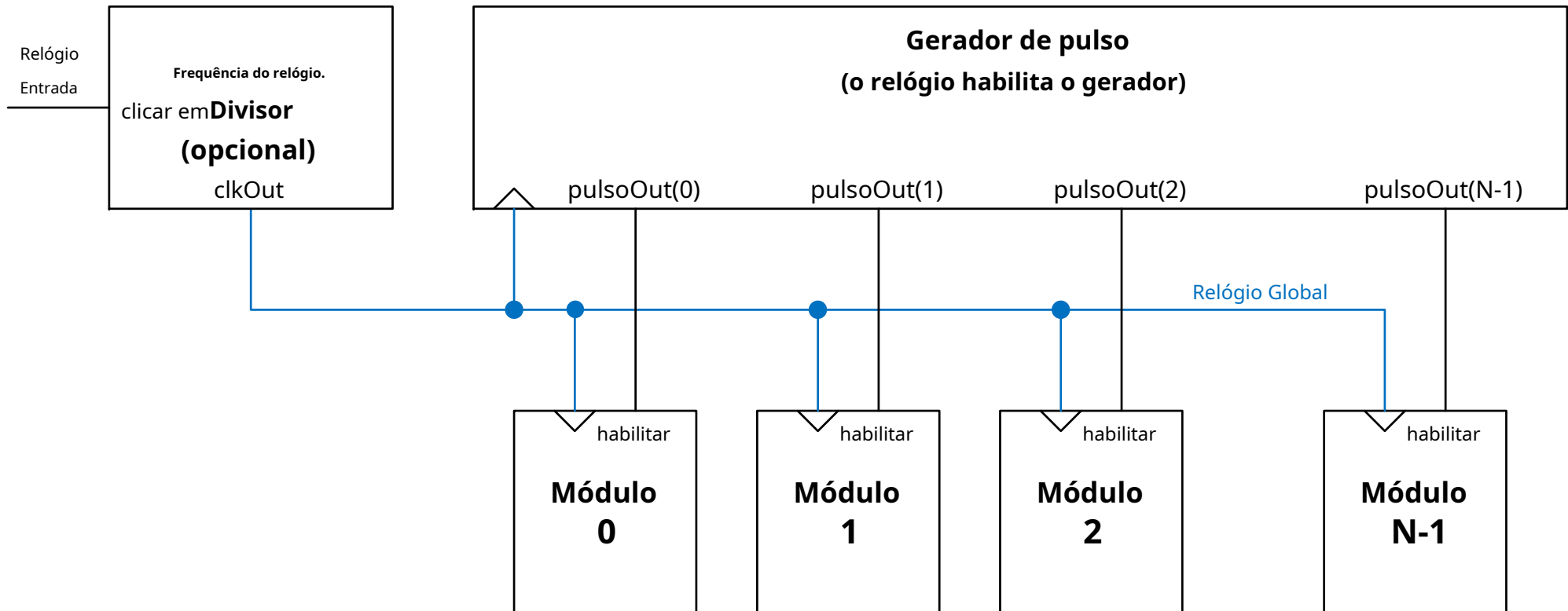
# Domínio de relógio único com habilitações



# Exemplo de gerador de pulso

```
biblioteca IEEE;
usar IEEE.STD_LOGIC_1164.TODOS;
usar IEEE.NUMERIC_STD.TODOS;

entidade pulso_gen é
    Porta (clique: em STD_LOGIC;
           reiniciar : em STD_LOGIC; pulso:
           fora STD_LOGIC);
fim pulso_gen;

arquitetura Comportamental de pulso_gen é
    constante MÁX.: natural := 100_000_000; sinais_cnt:
    natural faixa 0 para MÁX-1; começar

    processo (clk)
        começar
            se (rising_edge(clk))          então
                pulso <= '0';
                se (redefinir = '1') então
                    s_cnt <= 0;
                outro
                    s_cnt <= s_cnt + 1; se (s_cnt =
                    MÁX-1) então
                        s_cnt <= 0;
                        pulso <= '1';
                    fim se;
                fim se;
            fim se;
        fim do processo;
    fim Comportamental;
```

Qual é a duração  
ativa da saída pulso?

Qual é a frequência de  
pulso saída?

# Exemplo de gerador de pulso

```
biblioteca IEEE;
usar IEEE.STD_LOGIC_1164.TODOS;
usar IEEE.NUMERIC_STD.TODOS;

entidade gerador é
    genérico (NUMBER_STEPS: positivo := 50_000_000);
    Porta(
        clique : em STD_LOGIC;
        reiniciar : em STD_LOGIC;
        piscar : fora STD_LOGIC);
fim gerador;

arquitetura Comportamental de gerador é
    sinal contador_s: natural faixa 0 para NUMBER_STEPS-1;
    começar

    contagem_proc: processo (clk)
        começar
            se borda_crescente(clk) então
                se (redefinir = '1') ou (s_counter >= NUMBER_STEPS-1) então
                    s_counter <= 0;
                outro
                    s_counter <= s_counter + 1; fim se;

                piscar <= '1' quando s_counter >= (NUMBER_STEPS/2) outro '0'; -VHDL-2008! se;
            fim
        fim do processo;

    fim Comportamental;
```

Qual é o ciclo de trabalho da saída piscar?

Qual é a frequência de piscar saída?


# Inicialização e reinicialização

A maioria dos circuitos sequenciais requerem a inicialização de seus elementos de memória (por exemplo, registrador de estado FSM, contadores, acumuladores, etc.)

 
## A inicialização deve ser realizada

- na inicialização do sistema / após a programação do FPGA
- sempre que necessário, através da ativação de sinais de reset globais ou locais


O uso de reinicialização assíncrona pode facilmente criar circuitos com falhas => componentes de reinicialização síncrona devem ser preferidos



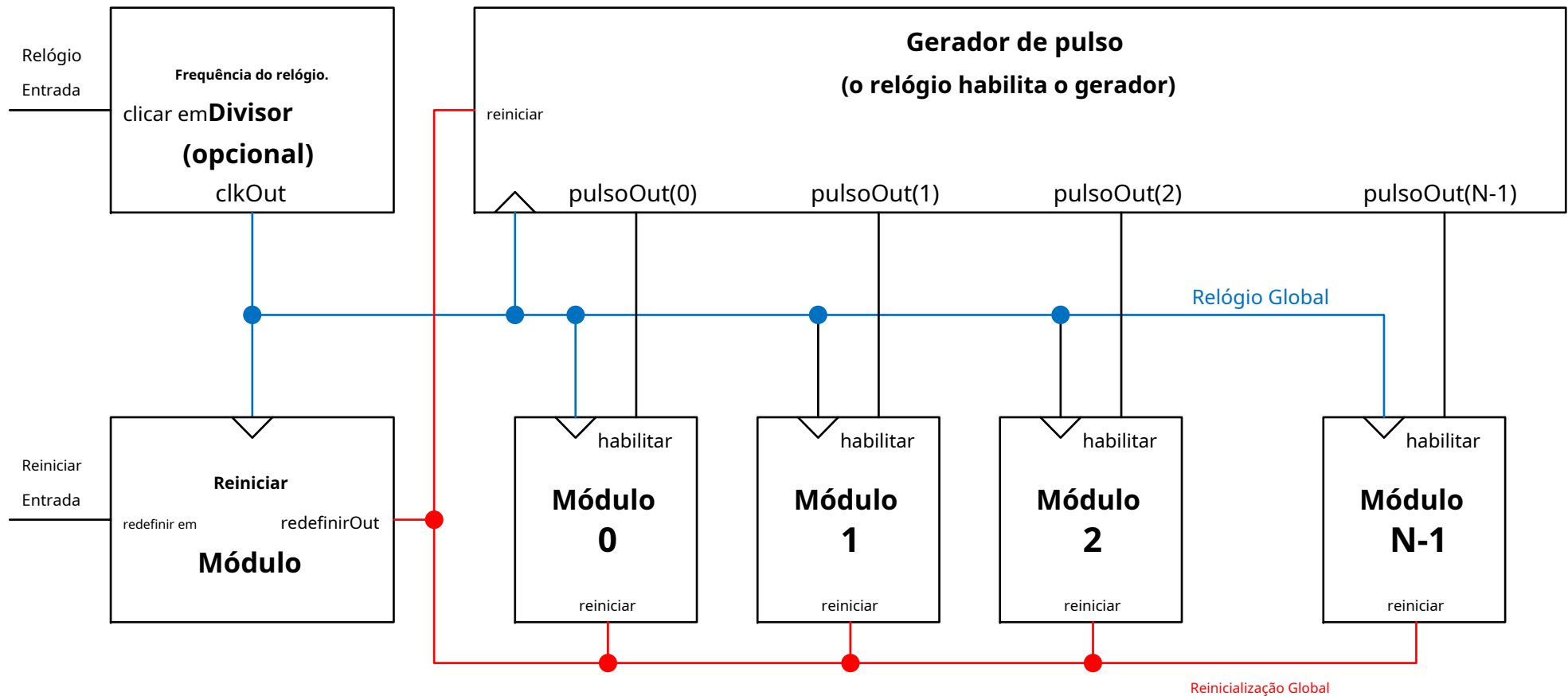
# Domínio de relógio único com ativação e redefinição



# Exemplo do Módulo de Redefinição

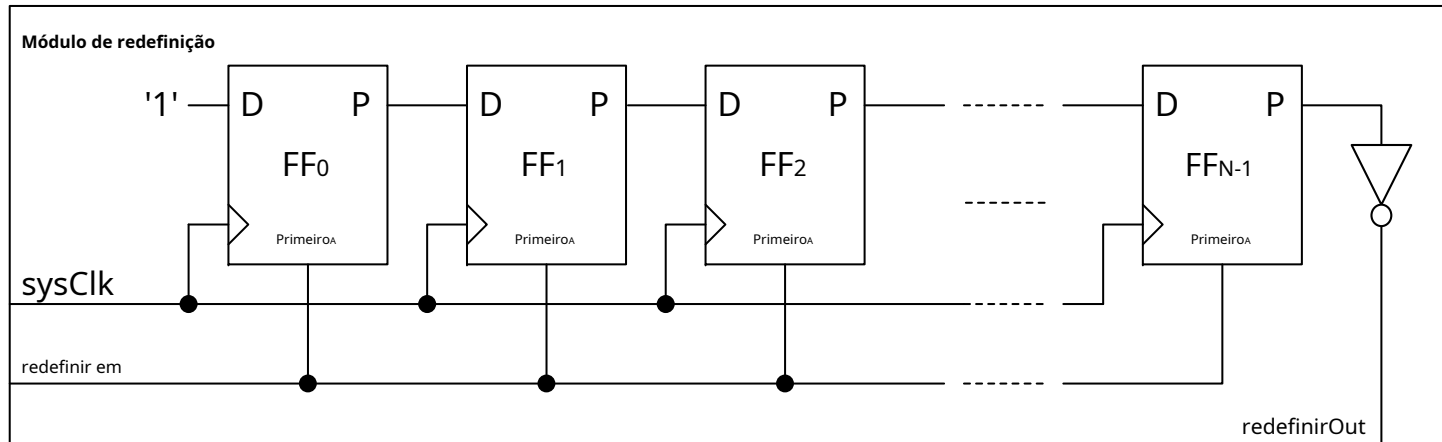

 Depois do FPGA  
programação,  
todos os FF são  
carregado com  
0 e o  
módulo  
ativa o  
redefinir saída



O circuito  
(sincron.  
com  
"sysClk")  
que usa  
a redefinição  
sinal

Todo o sistema  
os componentes devem  
use de preferência  
**síncrono**  
redefine

O período do relógio e o número de flip-flops garantem um reset mínimo  
tempo de ativação



# Exemplo do Módulo de Redefinição

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity ResetModule is
    generic(N : positive := 4);
    port(sysClk : in std_logic;
         resetIn : in std_logic;
         resetOut : out std_logic);
end ResetModule;

architecture Behavioral of ResetModule is
    signal s_shiftReg : std_logic_vector((N - 1) downto 0) := (others => '0');


begin
    assert(N >= 2);

    shift_proc : process(resetIn, sysClk)
    begin
        if (resetIn = '1') then
            s_shiftReg <= (others => '0');
        elsif (rising_edge(sysClk)) then
            s_shiftReg((N - 1) downto 1) <= s_shiftReg((N - 2) downto 0);
            s_shiftReg(0) <= '1';
        end if;
    end process;


    resetOut <= not s_shiftReg(N - 1);
end Behavioral;
```

Gera um pulso de reset, com duração  
~ $N \times \text{sysClk}$  períodos

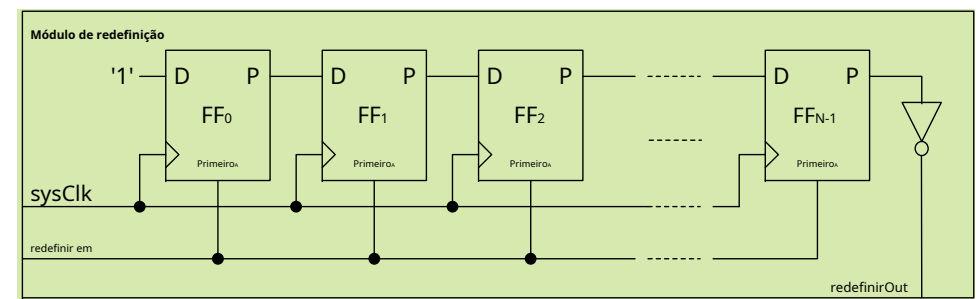Inicialização dos **\_shiftReg** sinal  
durante a programação FPGA



# Debounce de entrada

 

E-learning:


```
entity DebounceUnit is
    generic(kHzClkFreq      : positive := 50000;
            mSecMinInWidth  : positive := 100;
            inPolarity      : std_logic := '0';
            outPolarity     : std_logic := '1');
    port(refClk      : in  std_logic;
         dirtyIn     : in  std_logic;
         pulsedOut   : out std_logic);
end DebounceUnit;
```

debounce\_BTNC:

**entidade** trabalho.DebounceUnit(Comportamental)

**mapa genérico**(kHzClkFreq => 100\_000,  
mSecMinInWidth => 100,  
inPolaridade => '1',  
outPolaridade => '1')

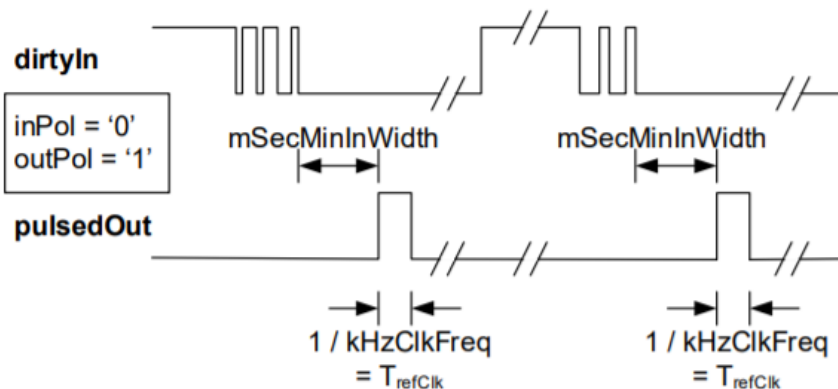**mapa do porto**(refClk => clk,  
sujoIn => btnC,  
pulsedOut => s\_startStop);




# Sistema Computacional

## Datapath (unidade de execução)

- Componentes
  - Funcional
  - Roteamento
  - Armazenar

## Caminho de controle

- Unidade de controle
- FSM(ões)

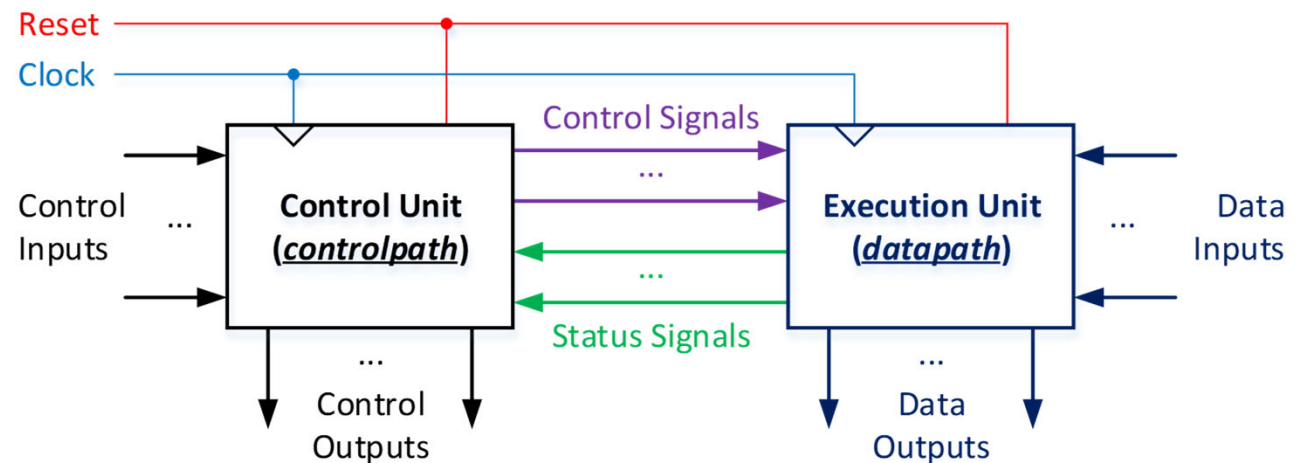


## Controlpath - interconexão de caminho de dados


- Sinais de controle (caminho de controle-caminho de dados)
- Sinais de status (caminho de controle-caminho de dados)

# Estrutura FSM

Moura:

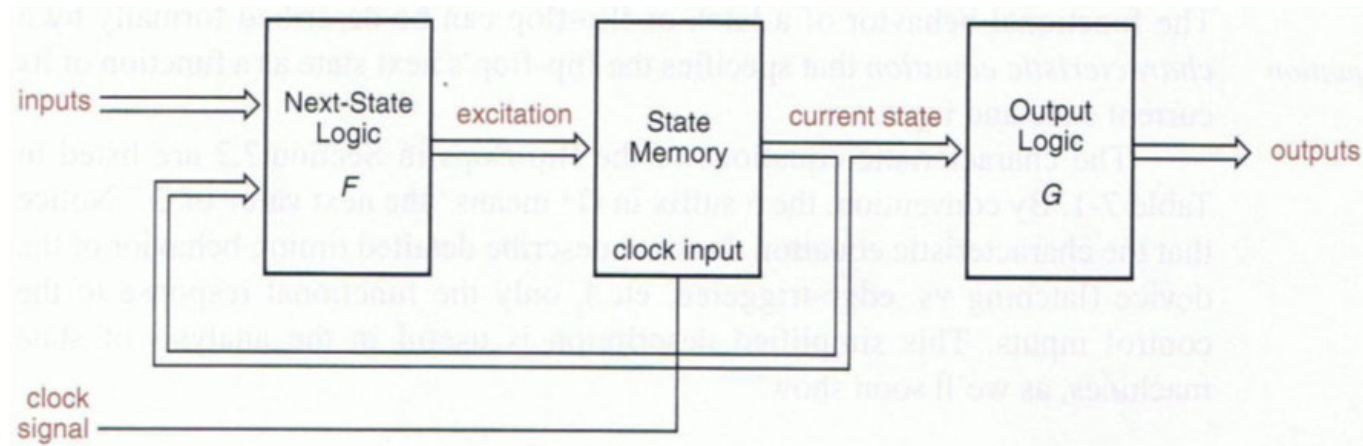


Farinhento:

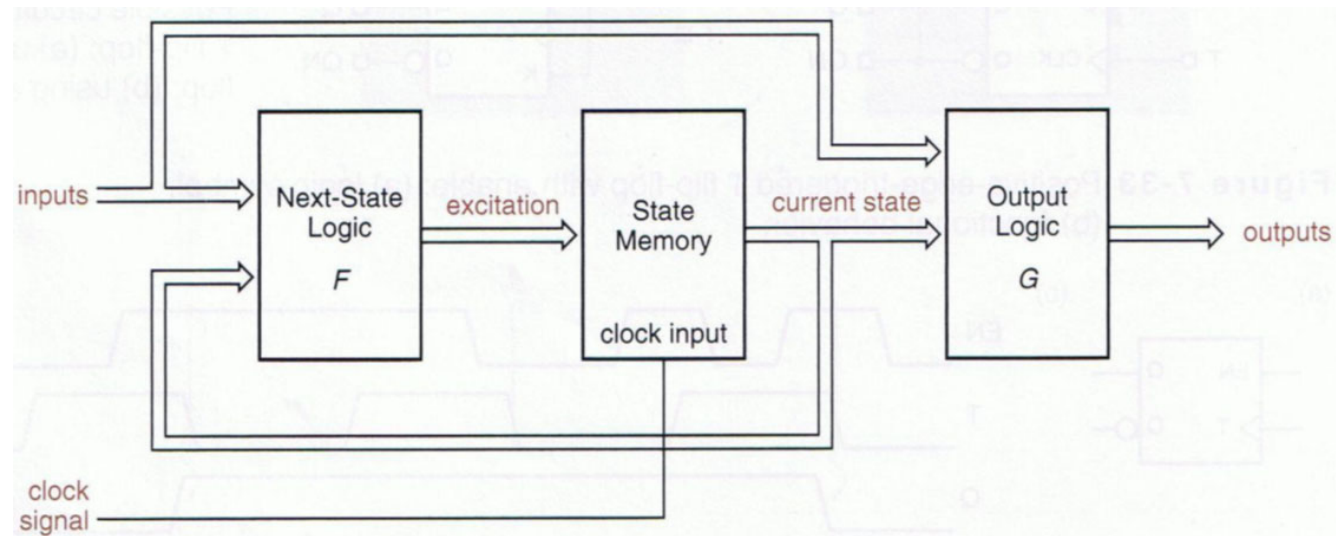
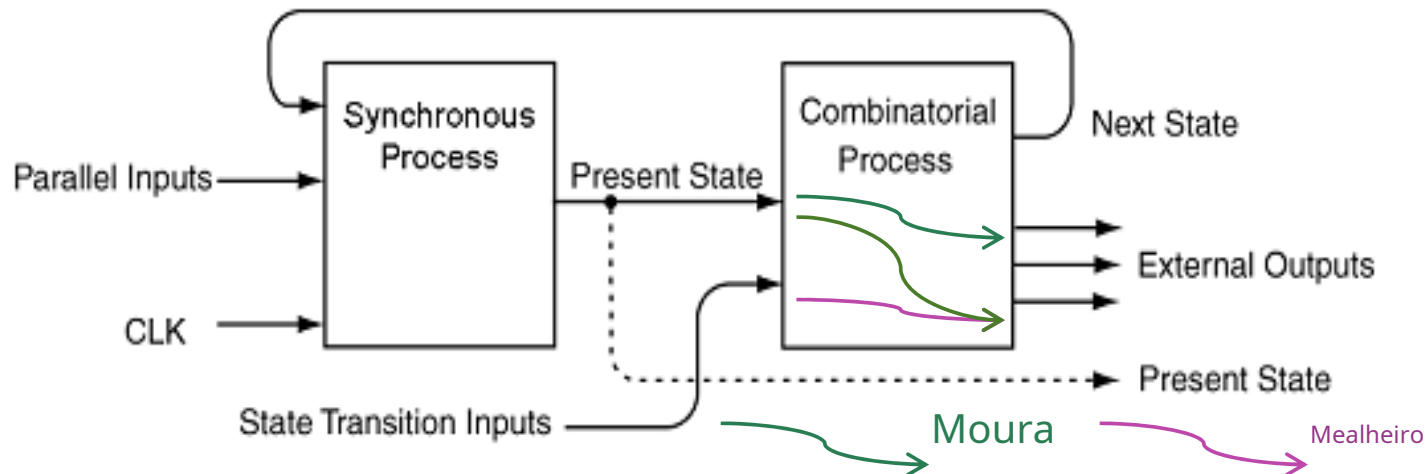
# Modelando FSMs em VHDL

Dois processos VHDL:

- Memória de estado (processo síncrono)
- Circuito combinacional (lógica do próximo estado + lógica de saída)
  - Dependendo da forma como as saídas são atribuídas
    - *Moura* (as saídas dependem apenas do estado atual)
    - *Mealheiro* (as saídas dependem do estado atual e das entradas do FSM)
- Certifique-se de que um valor seja sempre atribuído ao próximo estado e saídas
  - Deve ser um circuito combinacional – sem travas!!!



# Codificação VHDL

---

Codificação VHDL:

- Existem muitos estilos diferentes.
- O estilo aqui explicado considera dois processos: um para as transições de estado e outro para as saídas.

Etapas necessárias:

- Tenha seu diagrama de transição de estado pronto.
- A codificação simplesmente segue o diagrama de estado.
- Precisamos definir um tipo de dados de usuário personalizado (por exemplo, “estado”) para representar os estados:

**tipoestado**é(PARADO, INICIADO, OCUPADO); **sinaly:**  
estado;


Dois processos devem ser construídos:

- Sync\_proc: é onde são descritas as transições de estado (que ocorrem na transição do clock).
- Comb\_proc: este é um circuito combinacional onde o próximo estado e as saídas são definidos com base no estado atual (e nos sinais de entrada).
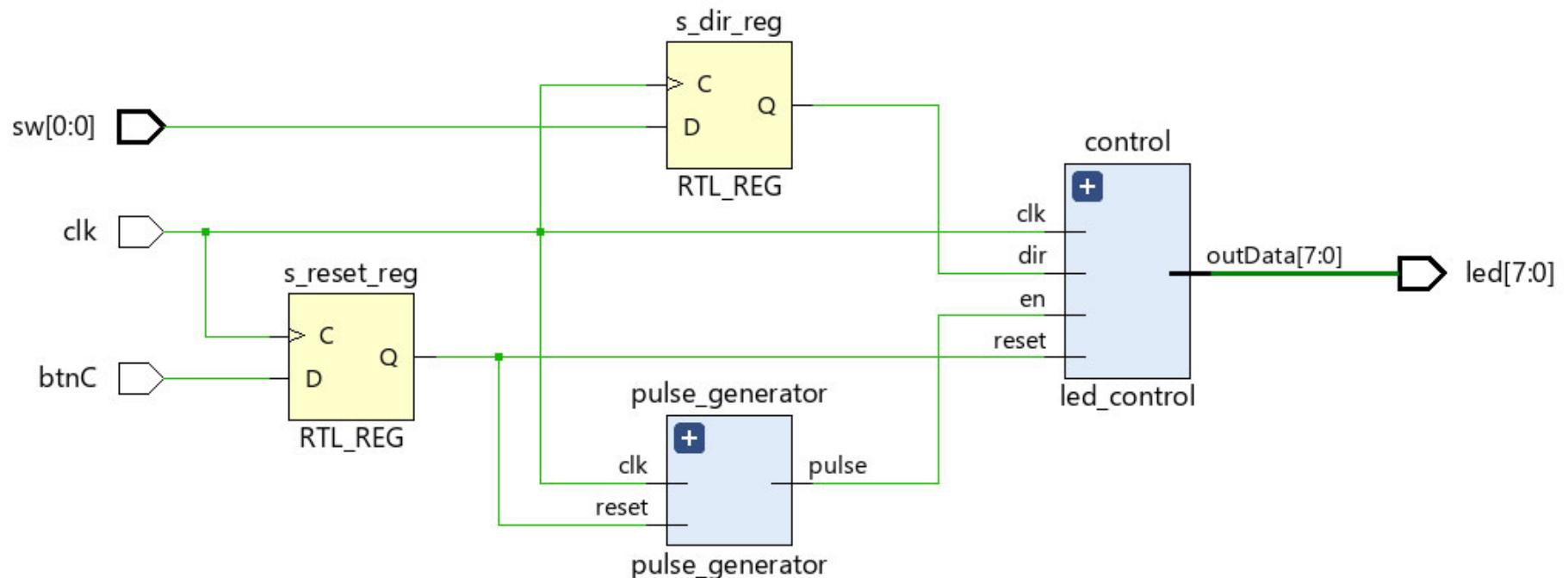
# Exemplo: Controlador de sequência de LED


Seqüência: 00000011, 00001111, 00111111, 11111100 quando sw(0) = '0', ou 11000000, 11110000, 11111100, 00111111 quando sw(0) = '1'

O FSM inclui uma habilitação que permite transições de estado com frequência de 2Hz.


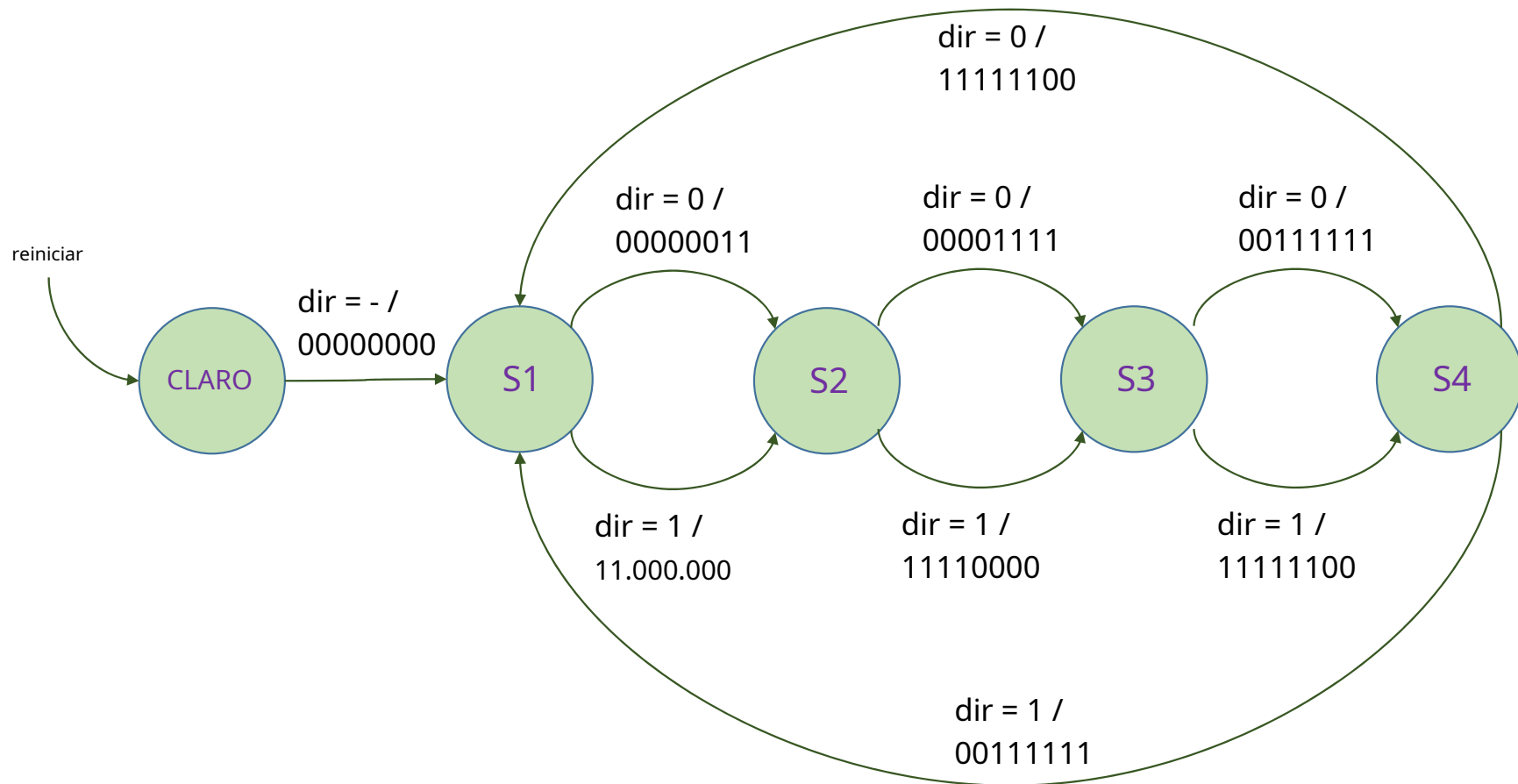
# Diagrama de Estado

Seqüência: 00000011, 00001111, 00111111, 11111100 quando sw(0) = '0', ou 11000000, 11110000, 11111100, 00111111 quando sw(0) = '1'





# Especificação em VHDL

```

bibliotecaIEEE;
usarIEEE.STD_LOGIC_1164.TODOS;
    
```

```

entidade led_control é
  porta(clk      : em std_logic;
        pt       : em std_logic;
        reiniciar : em std_logic;
        diretório : em std_logic;
        dados_externos : std_logic_vector(7até0));
fim led_control;
    
```

```

arquitetura Comportamental de led_control é
  tipo Estado é (LIMPAR, S1, S2, S3, S4); signal pState,
  nState: TState;
    
```


```

  signals_data: std_logic_vector(outData'faixa) :=
    (outros => '0');
    
```

começar

```

 sincronizar_proc : processo(clk)
começar
se (rising_edge(clk)) então se (
  redefinir = '1') então
    pEstado <= LIMPAR;
  Elif pt = '1' então
    pEstado <= nEstado;
  fim se;
fim se;
fim do processo;
    
```



```

comb_proc: processo(pEstado, dir)
começar
caso pEstado é
  quando LIMPAR =>
    s_dados <= (outros => '0'); nEstado <= S1;
  quando S1 =>
    se dir = '0' então -- esquerda
      s_dados <= "00000011";
    outro
      s_dados <= "11000000";
    fim se;
    nEstado <= S2;
  quando S2 =>
    se dir = '0' então
      s_data <= "00001111";
    outro
      dados_s <= "11110000";
    fim se;
    nEstado <= S3;
  quando S3 =>
    se dir = '0' então
      s_dados <= "00111111";
    outro
      s_dados <= "11111100";
    fim se;
    nEstado <= S4;
  quando S4 =>
    se dir = '0' então
      s_data <= "11111100";
    outro
      s_dados <= "00111111";
    fim se;
    nEstado <= S1;
  quando outros => -- "Condição "pegar tudo"
    nEstado <= LIMPAR;
    s_dados <= (outros => '0'); caso
final;
fim processo;

dados_externos <= s_dados;
fim Comportamental;
    
```

# Considerações finais

---

Ao final desta palestra você deverá ser capaz de:

- Use um único sinal de clock para todos os componentes do projeto
- Garanta a inicialização adequada do sistema (reset)
- Prefira reinicialização síncrona em vez de assíncrona
- Debounce entradas, se necessário
- Descrever FSMs em VHDL
- Decompor sistemas complexos em datapath e controlpath

## Pendência:

- Teste o projeto fornecido no kit Nexys-4
- Faça laboratório. 4 parte 1